



Sommarstugekoll

EDA234 - Digital konstruktion, projektkurs

Grupp 1

Christian Isaksson

Jan Pettersson

Christoffer Öjeling

Sammanfattning

Sommarstugekoll är en prototyp för avläsning av temperatur och reglering av element via SMS-kommunikation. Prototypen bygger på en FPGA, en extern temperatursensor och en mobiltelefon med serieinterface (RS232). Genom att skicka fördefinierade kommandon finns möjligheten att slå av/på element eller begära temperaturen. När ett sms tagits emot avkodas dess innehåll för att identifiera eventuella kommandon som getts till systemet och därefter utförs de. Prototypen avslutar med att skicka en status rapport till avsändaren av sms:et.

Innehåll

| | | |
|----------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | Systemspecifikation | 1 |
| 2 | Systembeskrivning | 2 |
| 2.1 | Blockschema | 2 |
| 3 | Beskrivning av delblocken | 3 |
| 3.1 | Styrenhet | 3 |
| 3.2 | Temperatur | 4 |
| 3.2.1 | DS18S20 | 4 |
| 3.2.2 | Onewire | 6 |
| 3.3 | 7-Segmentsdisplay | 12 |
| 3.3.1 | segment_temperature | 12 |
| 3.4 | Kommunikation | 12 |
| 3.5 | Element | 12 |
| 4 | Hårdvara | 14 |
| 4.1 | Digilent Nexys3 - FPGA | 14 |
| 4.2 | DS18S20 - Temperatursensor | 14 |
| 5 | Felanalys | 16 |
| A | Kommandon | i |
| B | Signallista | i |
| B.1 | DS18S20 | i |
| B.2 | segment_temperature | ii |
| B.3 | Com | ii |
| B.4 | Styrenhet | iii |
| B.5 | Element | iv |
| C | Kretsschema | v |
| D | Syntesschema | vi |
| E | Komponentlista | vii |
| F | Pinlayout | viii |
| G | Programkod (VHDL) | ix |
| H | Arbetsredogörelse | x |
| H.1 | Christian | x |
| H.2 | Christoffer Öjeling | x |
| H.3 | Jan | xi |

1. Systemspecifikation


Sommarstugekoll är ett system för övervakning och uppvärmning utav sommarstugor. Systemet tillåter ägare att via sms få reda på inomhustemperatur och vilka element som är igång, samt möjligheten att slå av/på element i sommarstugan förutsatt att de är sammankopplade med detta system.

När systemet får ett sms analyseras innehållet i sms:et för att identifiera eventuella kommandon till systemet. De kommandon som skickats till systemet kommer att utföras ett i taget, vilket innebär att om sms:ets avsändare både vill veta inomhustemperaturen och slå av/på element kommer först temperaturen att hämtas och därefter regleras elementen. När alla kommandon utförts kommer huvudenheten att svara avsändaren med inomhustemperatur och alla elements nya status beroende på vilka kommandon avsändaren angett i sitt sms. Sen återgår systemet till vänteläget där det ligger och inväntar ett nytt sms.

I det fall då sms:et saknar giltiga kommandon raderas det och huvudenheten går direkt tillbaka till vänteläget.

Systemet består huvudsakligen utav tre delar, en huvudenhet, en extern temperatursensor och en mobiltelefon med serieinterface (*RS232*).


Huvudenheten är uppbyggd utav en *Field-Programmable Gate Array* (FPGA) innehållande all logik.

 

Figur 1: Övergripande struktur för projektet

2. Systembeskrivning

2.1. Blockschema

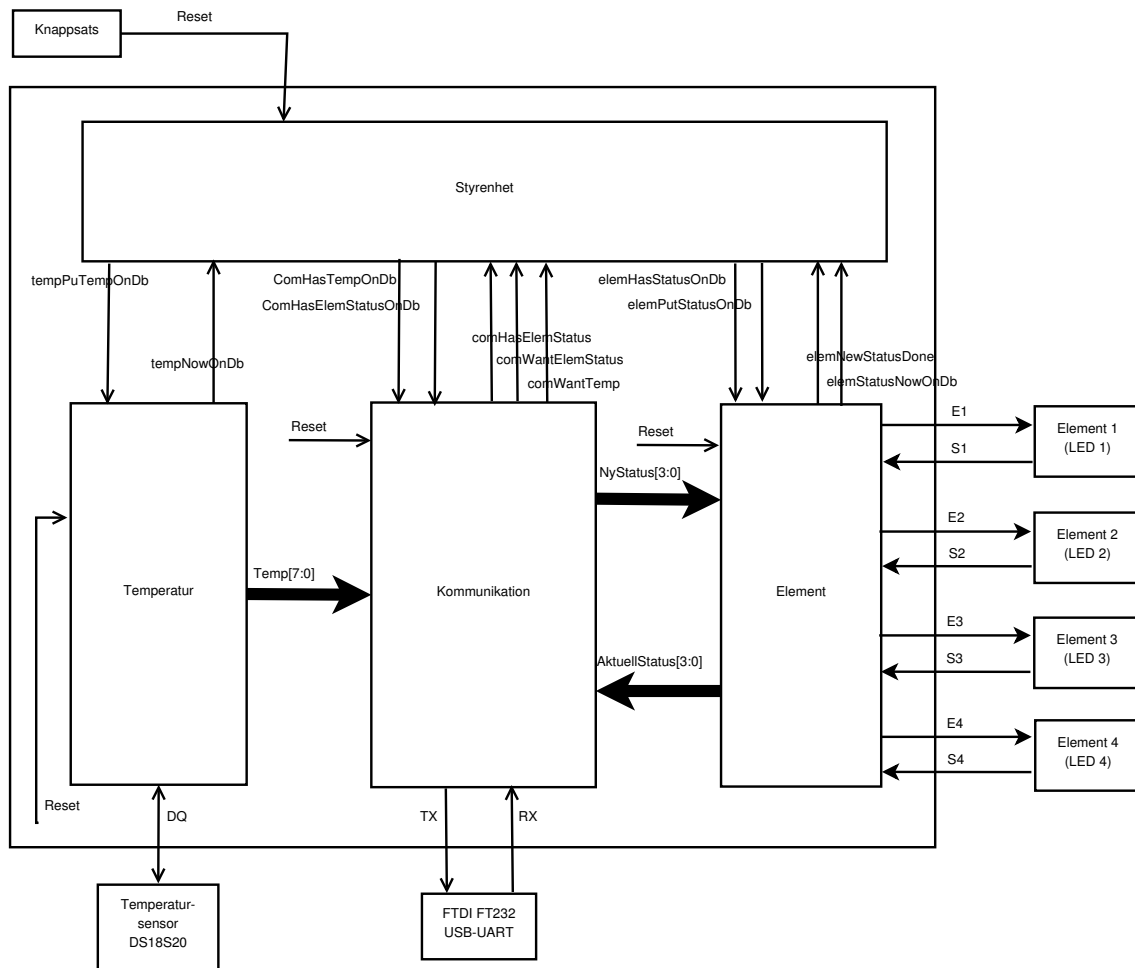

Figur 2: Övergripande blockschema för huvudenheten.


3. Beskrivning av delblocken

3.1. Styrenhet

Styrenheten tar emot insignaler från tre de delblocken: *Element*, *Kommunikation* och *Temperatur*.

Utifrån mottagna insignaler bestämmer styrenheten med hjälp av sina styrsignaler vilket delblock som ska läsa respektive skriva till databussen och om ett delblock förväntas skriva till databussen anger även styrsignalerna vad som ska skrivas.

Styrenheten bygger på en tillståndsmaskin med tre tillstånd: **Com**, **Temp** och **Elem**, där vardera av de tre tillstånd är kopplade till ett, och endast ett, utav de tre delblocken.

 

Figur 3: Händelseförlopp för styrenheten.

Namnen på bågarna mellan olika tillstånd anger signaler som ettställs vid tillståndsförändringen.

I **Com** ligger styrenheten och väntar på kommandon från delblocket *Kommunikation*. Om en begäran att få veta inomhustemperaturen fås, kommer styrenheten att byta tillstånd till **Temp** och med hjälp av en styrsignal meddela delblocket *Temperatur* om att temperaturen ska inhämtas och skrivas till databussen.

I det fall en begäran fås om att ändra elementens status, dvs. slå av/på ett eller flera element, skriver delblocket *Kommunikation* den nya elementstatusen till databussen och sedan meddelas styrenheten om att ny status finns att läsa på databussen. Därefter ändras tillstånd till **Elem**.

Om enbart information om elements aktuella status begärs, sätts styrenhetens styrsignaler till att meddela *Element* att enbart aktuella element status behöver skrivas till databussen samtidigt som en tillståndsövergång till **Elem** sker.

I **Temp** väntar styrenheten på kvittens från *Temperatur* om att temperaturen skrivits till databussen och går att läsa.

När kvittens fåtts återgår styrenheten till tillståndet **Com**, samtidigt som en styrsignal meddelar delblocket *Kommunikation* att temperaturen nu finns att hämta på databussen.

I **Elem** väntar styrenheten på kvittens från delblocket *Element* om att elementen har reglerats och/eller att aktuell elementstatus finns på databussen.

När kvittens fåtts återgår styrenheten till tillståndet **Com**, samtidigt som styrsignaler meddelar delblocket *Kommunikation* att elementen reglerats och/eller aktuell elementstatus finns att hämta på databussen.

3.2. Temperatur


Logiken för avläsning av temperatur är uppdelad i ett antal delblock. Dels för att vara lättöverskådligt, men även så att man lätt ska kunna lägga till funktionalitet i efterhand. Slut användaren använder endast DS18S20 direkt. Onewire modulen är inte bunden till just DS12S20, utan kan även användas till andra enheter som använder sig utav 1-wire protokollet.

All logik använder sig utav VHDL-standardbiblioteket `numeric_std` för hantering av tal med och utan tecken.

3.2.1. DS18S20

Interface DS18S20 exponerar ett interface för mätning och avläsning av nuvarande temperatur. Mätningen initieras genom att `measure` sätts till '1'. När temperaturmätningen är klar kommer `valid` sättas till '1'. Då finns temperaturen att avläsa på `temperature` som ett binärt 8 bitars tal på tvåkomplementsform där där bit 7–1 är heltalsdelen och bit 0 decimaldelen. `valid` fortsätter att vara '1' tills en ny mätning initieras genom att `measure` återigen sätts till '1'.

En temperaturmätning tar upp till 750ms.

 


Figur 4: Delblocket DS18S20

Implementation Själva logiken i sig består av en cirkulär tillståndsmaskin (Figure 5). Tillståndsmaskinen växlar mellan att ge olika kommandon till onewire-blocket, och sedan vänta på att kommandot ska utföras. En mer utförlig beskrivning när data avläses och hur det samplas finns under 3.2.2 Onewire. DS18S20 har stöd för flera sensorer på samma buss. De delar då DQ och varje sensor har unikt serienummer för identifiering. I denna konstruktion används endast en sensor och logik för identifiering av flera sensorer utelämnas.

VHDL koden är uppbyggd efter tvåprocessmodellen, med en klockad och en kombinatorisk process.

| Master | Data | Kommentar |
|----------------|----------|--|
| T _x | Reset | Reset puls. |
| R _x | Presence | Sensorn svarar med en presence puls. |
| T _x | 0x44 | Skip ROM command. Eftersom det bara finns en sensor på bussen skippas identifiering. |
| T _x | 0x44 | Convert T command. Sensorn mäter och sparar nuvarande temperatur till sitt interna minne. |
| R _x | | Sensorn pollas kontinuerligt tills den svarar '1', vilket indikerar att mätningen är klar. |
| T _x | Reset | Reset puls. |
| R _x | Presence | Sensorn svarar med en presence puls. |
| T _x | 0x44 | Skip ROM command. Eftersom det bara finns en sensor på bussen skippas identifiering. |
| T _x | 0xBE | Read scratchpad command. Läser sensorns interna minne. |
| R _x | <1 byte> | Läser första byten vilket är temperaturen. |

Tabell 1: Kontrollsekvens för mätning och avläsning av temperatur

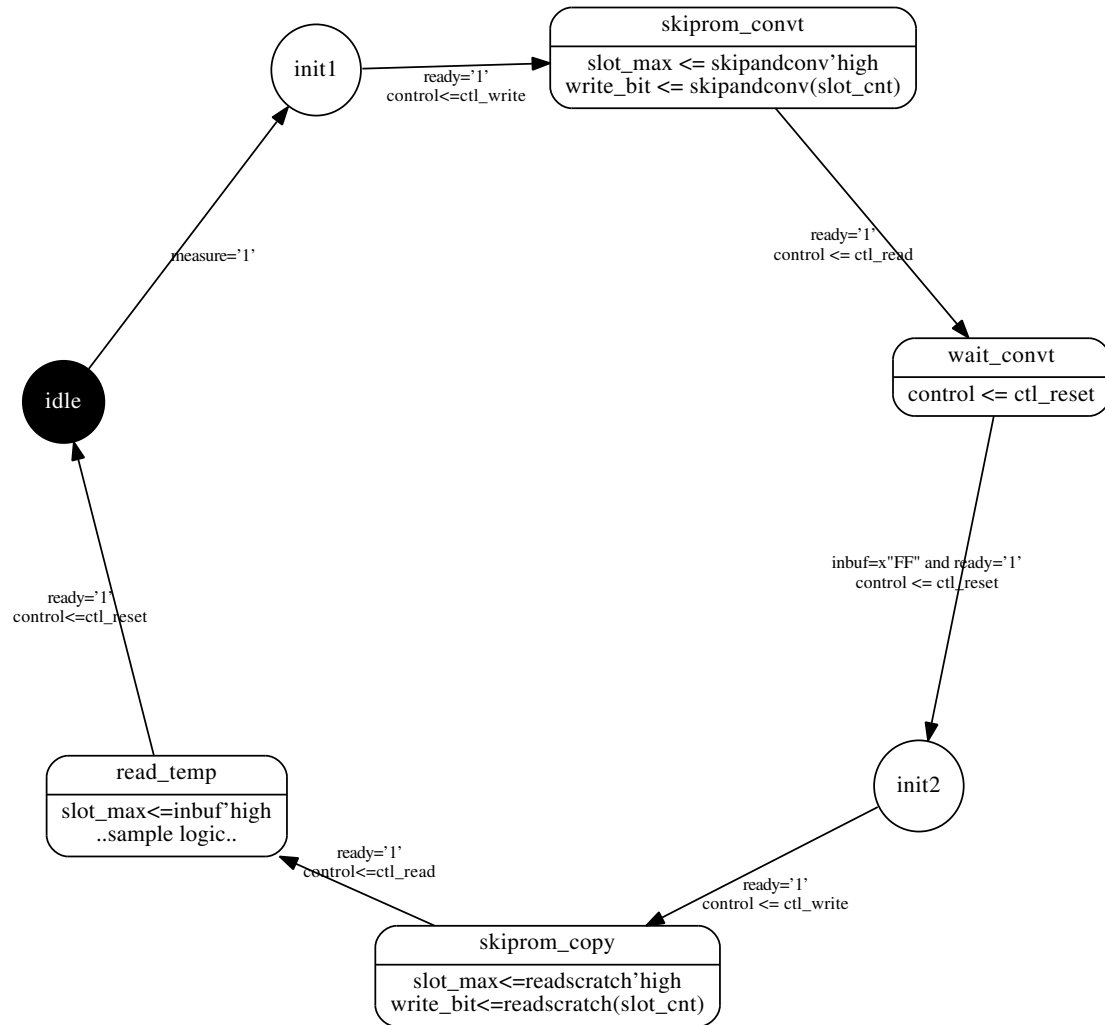

Figur 5: Tillståndsmaskin för delblocket DS18S20

3.2.2. Onewire

Interface Delblocket onewire sköter lågnivå kommunikationen med temperatursensorn, och exponerar ett högre nivå interface med fyra kontroll-kommandon och en ready signal. För att initiera en operation sätts `control` signalen till ett av följande värden när `ready='1'`:

ctl_idle Gör ingenting. `ready` kommer konstant vara '1'.

ctl_read Läs `slot_max` antal bitar från sensorn. `slot_cnt` är en räknare som indikerar vilken bit som läses just nu. När `sample_now='1'` Förväntas användaren spara biten som under den klockcykeln finns på `read_bit`. När alla bitar är lästa kommer `ready` sättas till '1'.

Exempel:

```

if rising_edge(clk) then
  if sample_now = '1' then
    in_buffer(slot_cnt) <= read_bit;
  end if;
end if;

```

ctl_write Skriv `slot_max` antal bitar till sensorn. `slot_cnt` är en räknare som indikerar vilken bit som skrivs just nu. Användaren förväntas lägga biten som ska skrivas till sensorn på `write_bit`. När alla bitar är skrivna kommer `ready` sättas till '1'.


Exempel:

```
write_bit <= out_buffer(slot_cnt);
```

ctl_reset Återställer sensorns tillståndsmaskin. När reset-sekvensen är klar kommer `ready` sättas till '1'.

Under en pågående operation kommer `ready` vara '0'. Observera att efter "power on" eller "master reset" kommer onewire utföra reset-sekvensen för sensorn, och användaren måste vänta på `ready='1'` innan ett kontrollkommando kan ges. Det finns även en **error** signal som kommer gå hög under en klockcykel om inte temperatursensorn svarar under resetsekvensen.

onewire_proto

 


Figur 6: Delblocket onewire

Implementation Onewire delblocket implementerar Dallas 1-wire protokoll. För 1-wire används enbart en pin (`DQ`) för kommunikation. Ingen gemensam klocka finns. 1-wire bygger på master-slave principen, med sensorn som slave och kontrollen som master. Till `DQ` är en 5KΩ pullup resistor kopplad. Kommunikation sker via *write slots* och *read*

slots. Mastern initierar all kommunikation. 1-wire är *open drain*, vilket innebär att pullup resistorn driver DQ hög när det inte är någon aktivitet på bussen. All data skrivs och avläses med den minst signifikanta biten först (LSB).

1-wire har stöd för sk. "parasite power", där DQ driver temperatursensorn. Onewire delblocket använder sig dock inte utav denna funktion, utan sensorn drivs genom V_{dd} .


Kontrollen är uppbyggd av en tillståndsmaskin, se Figure 7. VHDL koden är uppbyggd efter tvåprocessmodellen, med en klockad och en kombinatorisk process.

 

Figur 7: Tillståndsmaskin för delblocket onewire

Reset Resetfasen korresponderar till *reset* → *postreset* → *presence1* → *presence2* → *ready* i onewires tillståndsmaskin (Figure 7).

Vid FPGAs *power on*, eller när den globala, asynkrona **reset** signalen går från hög till låg kommer tillståndsmaskinen börja i **reset**. Initieringssekvensen för temperatursensorn DS18S20 kommer då inledas. Se Figure 8. Om temperatursensorn svarar med en korrekt *presence pulse* inom accepterade tidsintervall kommer onewire att försättas i tillstånd **ready** och invänta vidare kommandon. Vid felaktigt eller uteblivet svar kommer **error** vara '1' under en klockcykel. Tillståndsmaskinen kommer sedan återgå till **reset** och börja om initieringssekvensen.

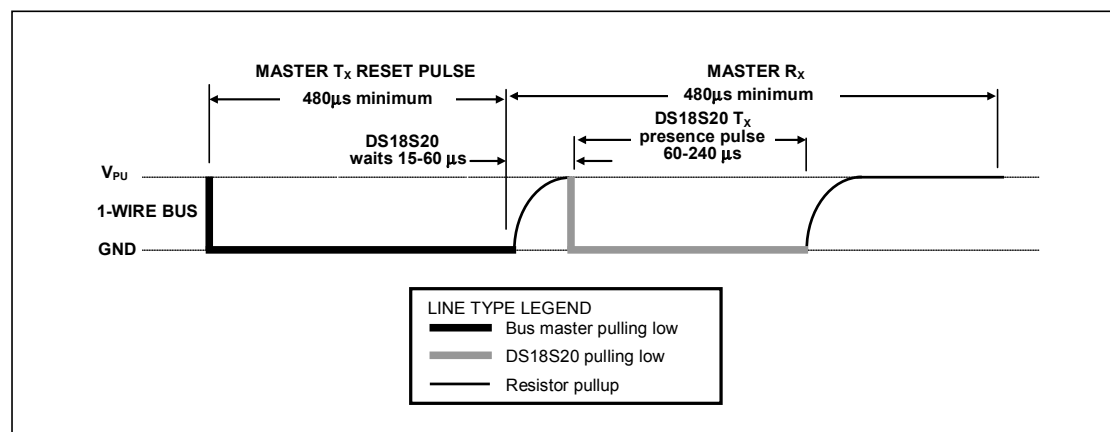

Figur 8: Timings för 1-wire resetsekvens

Skrivning med write slots Skrivfasen korresponderar till *ready* → *write_init* → *write* → *write_recover* i onewires tillståndsmaskin (Figure 7).


För att påbörja en skrivning sätts **control** till **ctl_write** när **ready**='1'. **slot_max** bitar kommer då skrivas till sensorn. 1-wire protokollet använder *write slots* för att skriva bitar till sensorn. Flera bitar skrivs genom flera efterföljande write slots.

En write slot börjar med att buss-mastern driver DQ låg 1–15µs. Sensorn kommer sampla värdet på bussen 15–60µs efter att DQ gick från hög till låg. Efter varje write slot behövs >1µs återhämtningstid.

För att skriva '0' driver kontrollen DQ låg i $60\mu s < T_x < 120\mu s$. För att skriva '1' släpper kontrollen DQ maximalt 15µs efter att write slot påbörjades. Se Figure 9.

Läsning med read slots Läsfasen korresponderar till *ready* → *read_init* → *read* → *read_recover* i onewires tillståndsmaskin (Figure 7).

För att påbörja en läsning sätts **control** till **ctl_read** när **ready**='1'. **slot_max** bitar kommer då läsas från sensorn. 1-wire protokollet använder *read slots* för att skriva bitar till sensorn. Flera bitar skrivs genom flera efterföljande read slots. En read slot initieras alltid av mastern genom att driva DQ låg i $1\mu s < T_x < 15\mu s$. Sensorn kommer efter att DQ gått från '1' → '0' lägga ut '1' eller '0' på DQ. Data är giltig upp till 15µs efter det att master initierar read slot. Se Figure 9.

 

Figur 9: Write och read slots timings för '0' respektive '1'.

3.3. 7-Segmentsdisplay

Delblocket ansvarar för att visa ett 8 bitars binärt tal på tvåkomplementsform där bit 7–1 är heltalsdelen och bit 0 decimaldelen på en 7-segmentsdisplay med basen 10.


Det finns stöd för att visa tal mellan -99 – 999, med en decimalsiffra som antingen är .0 eller .5. Det är tillräckligt för temperatursensorn som är specifierad mellan $-75 - -125 \pm 5$.

3.3.1. segment_temperature

Interface Komponent tar ett binärt tal som input och ger utsignalerna till 7-segmentsdisplayerna.
<bild>

Implementation De fyra fysiska 7-segmentsdisplayerna har en gemensam databuss. Varje display har även en enable signal. Komponenten växlar mellan att visa de olika displayerna med 1kHz, vilket för ögat upplevs som att alla lyser konstant.

bcd Funktion som gör om ett binärt tal utan tecken till bcd-form. "Double Dabble" algoritmen används internt i form utav ett kombinatoriskt nät.

 

Figur 10: 7-segments display

3.4. Kommunikation

3.5. Element

Detta block hanterar allt som har med elementen att göra.

Blocket sparar även sitt tillstånd, vilket innebär att det själv är medvetet om vilka element som är av- och påslagna.

Först kontrolleras insignalerna för att avgöra om ett eller flera element ska regleras och/eller om elementens aktuella status ska skrivas till databussen.

Om elementen ska regleras hämtas ny status från databussen och sedan slås elementen av/på beroende på vad som står i datan som hämtats från databussen.

Önskas aktuell elementstatus, eller ny elementstatus i det fall att elementen har reglerats,

skrivs den till databussen.

Efter att elementen har reglerats och/eller aktuell elementstatus skrivits till databussen sätts ut signaler för att tala om exakt vad som gjorts.

4. Hårdvara

Systemet är uppbyggt utav huvudsakligen tre komponenter: ett Digilent Nexys3 utvecklingskort, en temperperatursensor från Maxim och en mobiltelefon med serieinterface (*RS232*).

4.1. Digilent Nexys3 - FPGA

Nexys3 är ett utvecklingskort från Digilent som bygger på en Spartan-6 FPGA från Xilinx. **Nexys3 har bland annat:**


- Xilinx Spartan-6 XC6SLX16 CSG324C.
- Klockfrekvens på 100MHz.
- 48MB externt minne, varav 32MB är ickeflyktigt.
- Mikro USB-port för programmering av FPGA och strömförsörjning.
- USB-UART, genom en mikro USB-port kopplad vid en FTDI FT232 krets.
- USB Host-kontroller för anslutning utav externa USB-enheter, ex. mus, tangentbort, osv.
- 10-100 Mbit ethernet-anslutning.
- 4st 7-segmentsdisplayer.
- 8st binära DIP switchar.
- 8st ytmonterade lysdioder
- 4st kontaktstycken för externa I/O-enheter (dubbelbreda Pmod anslutningar).

4.2. DS18S20 - Temperatursensor


DS18S20 är en temperatursensor tillverkad av Dallas Semiconductor (numera Maxim) som enbart använder sig utav 1 pin för kommunikation.

Sensorn har:

- Temperaturmätning från -75°C till 125°C med ± 5 precision.
- Alarmfunktion med icka-flyktigt minne.
- Max 750ms för temperaturmätning
- Flera sensorer kan dela på en buss.
- Ett unikt för varje enhet 64 bitars serienummer.
- Endast två pinnar behövs om "parasite power" används. Då laddar sensorn upp en kondensator när DQ drivs aktivt hög.

 

Figur 11: Digilent Nexys 3

 


Figur 12: Dallas DS18S20

5. Felanalys

VHDL-modulen för temperatursensorn har testats noggrant genom att genomföra flera mätningar på olika platser. Kontroller att temperaturen är konsis med andra temperatursensorer har även genomförts. Se Figure 13 för felmarginalsspecifikationer.

Temperaturemätningen har testats i inomhusmiljö ($\approx 23^{\circ}\text{C}$) samt utomhusmiljö ($\approx -10^{\circ}\text{C}$) med goda resultat. Kalibrering av tidsintervall har simulerats samt testats empiriskt för att hitta optimala värden. Den slutgiltiga revisionen är testad upp till ca. 1000 korrekta mätningar i rad, där den kan anses vara helt fungerande.

 

Figur 13: Visar hur DS18S20s mätfel varierar beroende på temperaturförändringar.

A. Kommandon

| Kodord | Funktion |
|---------------------------|---|
| get element | Begär antal element som är igång. |
| get temp | Begär nuvarande temperatur |
| set element:<element[int] | Sätter antal element som ska vara igång |
| temp:<temp[int]> | Anger nuvarande temperatur |
| element:<element[int]> | Anger antal element igång |

| Avsändare | AT-kommando | Funktion |
|-----------|---|---|
| GSM-enhet | +CMTI=<mem. location>,<index> | Anger index för nytt meddelande. |
| AT-modul | AT+CMGF=1 | Ställer in 'text mode' på GSM modulen. |
| AT-modul | AT+CMGR=<index> | Begär meddelandet med angivet index. |
| GSM-enhet | +CMGR:"REC READ",<telefon nr.>"<datum>" <kodord> <OK> | Meddelandet med data och kodord från användaren. |
| AT-modul | AT+CMGS="<telefon nummer>"<data> | Meddelande innehållandes svarsdata till användaren. |

B. Signallista

B.1. DS18S20

| Namn | Typ | Kommentar |
|-------------|---------------------------|---|
| clk | in std_ulogic | Global klocka, 100MHz |
| reset | in std_ulogic | Global asynkron reset |
| measure | in std_ulogic | Påbörja temperaturavläsning |
| valid | buffer std_ulogic | Temperaturavläsning klar. Giltig så länge valid = '1' |
| DQ | inout std_logic | Pinne till sensor |
| temperature | buffer signed(7 downto 0) | Temperatur i tvåkomplements binärform |

B.2. segment_temperature

| Namn | Typ | Kommentar |
|---------|--|--|
| clk | in std_ulogic | Global klocka, 100MHz |
| reset | in std_ulogic | Global asynkron reset |
| rawd | in signed(7 downto 0) | Temperatur i tvåkomplements binärform |
| valid | out std_ulogic | Temperaturavläsning klar. Giltig så länge <code>valid = '1'</code> |
| an | buffer std_ulogic_vector(3 downto 0) | 7 Segment-enable |
| segment | buffer std_ulogic_vector(7 downto 0) | Utsignal till 7-segmentsbussen |

B.3. Com

| Namn | Typ | Kommentar |
|--------------|-------------------------------------|---|
| clk | in std_ulogic | Global klocka, 100MHz |
| rst | in std_ulogic | Global asynkron reset |
| tempInAvail | in std_logic | Temperatur finns tillgänglig på bus |
| elementInAva | in std_logic | Elementdata finns tillgänglig på bus |
| requestTemp | out std_logic | Ber styrenheten om tempdata till bus |
| requestEleme | out std_logic | Ber styrenheten om elementdata till bus |
| elementOutA | out std_logic | Meddelar styrenheten, elementdata på bus |
| tempIn | in std_logic_vector(7 downTo 0) | Databus från temperaturmodul |
| elementIn | in std_logic_vector(1 downTo 0) | Databus från elementmodul |
| elementOut | out std_logic_vector(7 downTo 0) | Databus till elementmodul |
| tx | out std_logic | Seriell port ut till GSM enhet ut från AT-modul |
| rx | in std_logic | Seriell port in till AT-modul från GSM-modul |


B.4. Styrenhet

| Namn | Typ | Kommentar |
|----------------------|---------------|---|
| clk | in std_logic | Global klocka, 100MHz |
| reset | in std_logic | Global asynkron reset |
| tempPutTempOnDb | out std_logic | Tala om för Temperatur-blocket att lägga ut temperaturen på databussen |
| tempNowOnDb | in std_logic | Temperaturen finns tillgänglig på databussen |
| comHasTempOnDb | out std_logic | Talar om för Kommunikations-blocket att temperaturen finns på databussen |
| comHasElemStatusOnDb | out std_logic | Talar om för Kommunikations-blocket att aktuell elementstatus finns på databussen |
| comHasElemStatus | in std_logic | Meddelar styrenheten att Element-blocket har ny elementstatus på bussen |
| comWantElemStatus | in std_logic | Talar om för styrenheten att aktuell elementstatus önskas på databussen |
| comWantTemp | in std_logic | Talar om för styrenheten att temperaturen önskas på databussen |
| elemHasStatusOnDb | out std_logic | Talar om att ny elementstatus finns på databussen |
| elemPutStatusOnDb | out std_logic | Talar om att aktuell elementstatus ska skrivas till databussen |
| elemNewStatusDone | in std_logic | Talar om att elementstatus har uppdaterats till det som fanns på databussen |
| elemNewStatusOnDb | in std_logic | Talar om att aktuell elementstatus finns tillgänglig på databussen |

B.5. Element

| Namn | Typ | Kommentar |
|---------------|---------------------------|---|
| clk | in std_logic | Global klocka, 100MHz |
| reset | in std_logic | Global asynkron reset |
| setNewStatus | in std_logic | Reglera elementen enligt ny elementstatus från databussen |
| returnStatus | in std_logic | Skriv aktuell elementstatus till databussen |
| statusOnDb | out std_logic | Talar om att aktuell elementstatus skrivits till databussen |
| updatedStatus | out std_logic | Talar om att elementstatus nu ändrat till det som fanns på databussen |
| input | in std_logic_vector(3:0) | Databuss för inkommand elementstatus |
| output | out std_logic_vector(3:0) | Databuss för utgående aktuell elementstatus |

C. Kretsschema

 

Figur 14: Förenklat kretsschema, över de komponenter som används, baserat på Digilent's kretsschema för Nexys3.

D. Syntesschema

E. Komponentlista

| Namn | Beteckning |
|------------------|----------------------------|
| Utvecklingskort | Digilent Nexys3 |
| Temperatursensor | Maxim DS18S20 |
| Motstånd | 4.7 k Ω |
| GSM-Modul | Emuleras med serieterminal |


F. Pinlayout

| Pin | Beskrivning | Från | Till |
|-----|-----------------------------|------|---------------------|
| T17 | Katod för segment A | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| T18 | Katod för segment B | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| U17 | Katod för segment C | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| U18 | Katod för segment D | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| M14 | Katod för segment E | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| N14 | Katod för segment F | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| L14 | Katod för segment G | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| M13 | Katod för segment DP | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| N16 | Gemensam anod för 7-seg AN0 | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| N15 | Gemensam anod för 7-seg AN1 | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| P18 | Gemensam anod för 7-seg AN2 | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| P17 | Gemensam anod för 7-seg AN3 | FPGA | 7-segmentsdisplayen |
| U16 | Aktivera lysdiod LD0 | FPGA | LED0 |
| V16 | Aktivera lysdiod LD1 | FPGA | LED1 |
| U15 | Aktivera lysdiod LD2 | FPGA | LED2 |
| V15 | Aktivera lysdiod LD3 | FPGA | LED3 |
| N18 | Tx | FPGA | USB-UART FTDI FT232 |
| N17 | Rx | FPGA | USB-UART FTDI FT232 |

G. Programkod (VHDL)

All programkoden inklusive testfiler finns i ett git-källkodsrepository:

<https://github.com/Cadynum/sommarstuga.git>

 

Figur 15: Övergripande bild hur VHDL-moduler relaterar till varandra. Observera att `uart_tx_ctrl.vhd` ej är egenproducerad.

H. Arbetsredogörelse

H.1. Christian

- Jag har gjort blockschemat, tagit fram hur databussarna ska se ut (bredden på dem), hur många som behövs och var de ska vara någonstans.
- Skrivit koden för:
 - Styrenheten.
 - Hantering utav elementen.
 - Översta lagret av delblocket Kommunikation.
- Jag lödde fast den ytmonterade temperatursensorn, som sen visade sig vara fel krets.
- Jag har satt ihop själva grundstrukturen för denna rapport och skrivit flertalet av kapitlen.
- Varit med och löst problemet med UART-mottagaren, beträffande när inkommande data ska börja att samplas för att kunna avgöra huruvida en bit är 1 eller 0 och hur länge datan ska samplas för att göra avgörandet.
- Tagit fram strukturen för hur AT-kommandona ska hanteras. Hur gsm-modulen förmedlar att ett nytt sms inkommit och hur innehållet i sms:et sedan hämtas ut ur gsm-modulens minne.
- Jag har skapat pinlayouten samt ritat kretsschemat, med hjälp av ett CAD program. Både pinlayouten och kretsschemat finns i appendix. Har även skapat signallistan för styrenheten och elementen.

H.2. Christoffer Öjeling

- Alla Komponenter för mätning och avläsning av temperatur från DS18S20 inklusive hjälpfunktioner.
- Lött den korrekta DS18S20-konstruktionen på ett mönsterkort.
- Visning av ett binärt tal på FPGA:ns 7-segmentdisplay.
- Testning och verifikation av DS18S20 kontrollen.
- Binär till BCD konvertering.
- Ascii utsrift av temperatur till AT-kommando.
- Allt i rapporten som relaterar till temperatursensorn DS18S20 och 7-segmentsdisplayn.
- Följande VHDL-moduler:

- onewire.vhd
- ds18s20.vhd
- segment-temperature.vhd
- timer.vhd
- bcd.vhd

H.3. Jan

- Kommunikationsmodul implementering
- UART modul
- AT modul
- Avkodning / kodning av AT-kommando
- Allt i rapporten som relaterar till kommunikationsmodulen.
- Följande kodfiler
 - Defs.vhd
 - Uart.vhd
 - At.vhd
 - Mem.vhd
 - Shift_register.vhd
 - Uart_rx_ctrl.vhd